


实验三：三位扭环计数器的设计与实现

【实验要求】：

1. 采用 Moore（摩尔型）电路，利用 D 触发器，设计并实现三位扭环计数器。

【实验目的】

 1. 掌握时序逻辑电路的设计方法；
2. 熟悉 Vivado2014 集成开发环境和 Verilog 编程语言；
3. 实现如下图所示的三位扭环计数器。



【实验环境】

- ◆ FPGA 虚拟仿真平台。
- ◆ Vivado2014 集成开发环境。
- ◆ Verilog 编程语言。

【实验原理】

功能描述

计数功能：主要功能是计数，每次触发一次计数器，二进制数字会递增。

计数器可以在每次触发时增加一个二进制单位，例如从 000 递增到 001，然后到 010，再到 011，以此类推。

显示功能：有三个二进制数字显示位，用于显示当前的计数数值。每个数字位都能够独立显示 0 或 1。当计数器计数达到 111（二进制）时，通常会回到 000 重新计数，形成循环显示。

复位功能：通常，计数器配备有复位按钮或功能，用于将计数器的值重置为初始状态，即 000。这样可以方便重新开始计数。

真值表

y2	y1	y0	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0

逻辑方程

激励方程

$$D_2 = y_1$$

$$D_1 = y_0$$

$$D_0 = \bar{y}_2\bar{y}_1 + \bar{y}_2y_0$$


次态方程

$$D_2^{n+1} = D_2$$

$$D_1^{n+1} = D_1$$

$$D_0^{n+1} = D_0$$

电路图

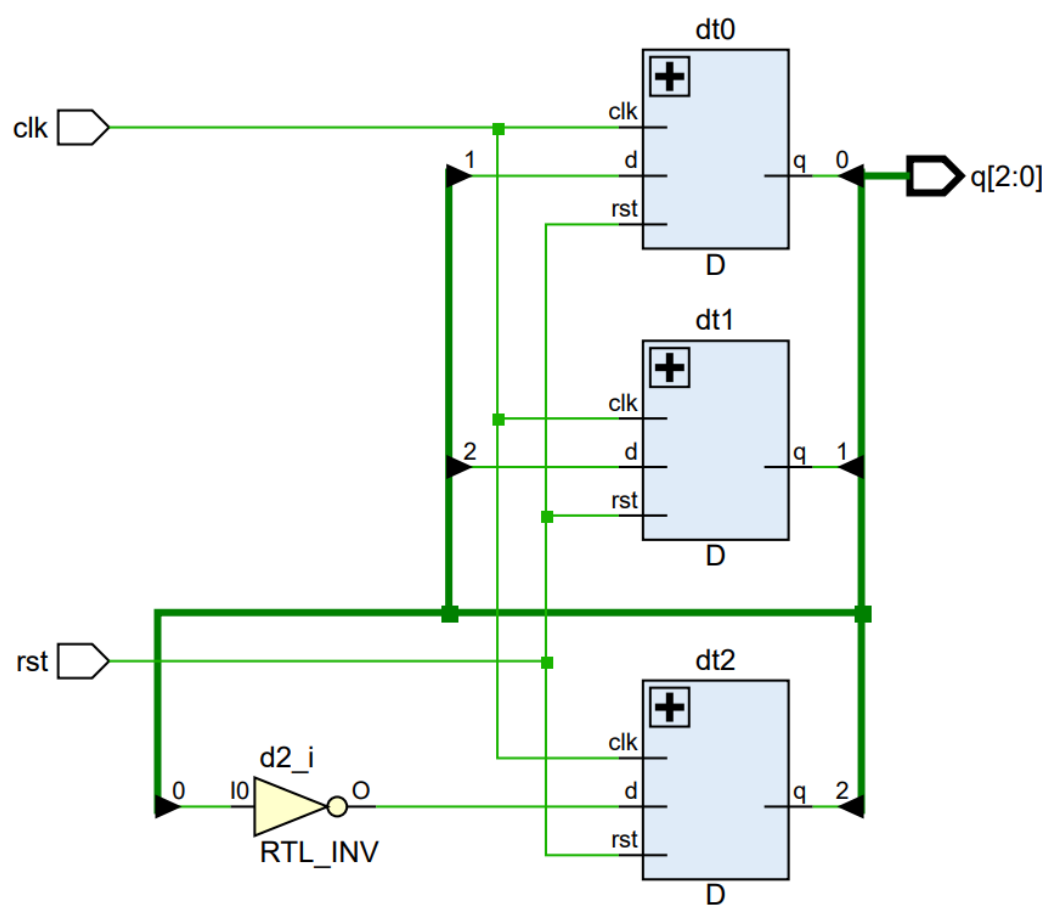

Verilog 代码实现

```
module counter(  
    input clk,  
    input rst,  
    output [2:0] q  
);  
    wire d1, d0, d2;  
  
    assign d1 = q[2];  
    assign d0 = q[1];  
    assign d2 = ~q[0];  
    D dt1(clk,rst, d1, q[1]);  
    D dt0(clk,rst, d0, q[0]);  
    D dt2(clk,rst, d2, q[2]);  
endmodule
```

```
module D(  
    input clk,  
    input rst,  
    input d,  
    output reg q  
);  
    always @(posedge clk, negedge rst)begin  
        if(rst==1'b1)  
            q<=1'b0;  
        else  
            q<=d;  
        end  
endmodule
```

实验结果与仿真结果



实验四：四位移位寄存器的设计与实现

【实验要求】：

1. 设计 4 位串行移位寄存器，使其能够实现串行移位功能，即串行输入信号 S1 输入，依次经过四个触发器串行输出，要求能够进行左移和右移。
2. 串行左移举例：串行输入信号 S1=1，现态 $Q_3^nQ_2^nQ_1^nQ_0^n$ 为 0000 时，当时钟上升沿到来时，次态（输出） $Q_3^nQ_2^nQ_1^nQ_0^n$ 为 0010；下一时钟上升沿到来时，次态（输出） $Q_3^nQ_2^nQ_1^nQ_0^n$ 为 0100；下一时钟上升沿到来时，次态（输出） $Q_3^nQ_2^nQ_1^nQ_0^n$ 为 1000。

【实验目的】

1. 掌握时序逻辑电路的设计方法；

2. 熟悉 Vivado2014 集成开发环境和 Verilog 编程语言；
3. 实现四位串行移位寄存器，包括左移和右移。

【实验环境】

- ◆ FPGA 虚拟仿真平台。
- ◆ Vivado2014 集成开发环境。
- ◆ Verilog 编程语言。

【实验原理】

功能描述

寄存器结构： 由四个触发器（Flip-Flop）组成，分别存储四个位（Q0 到 Q3）。

控制信号： 引入一个控制信号，比如说"Shift_Left"和"Shift_Right"。这个信号决定了在时钟上升沿到来时是左移还是右移。

左移操作： 如果控制信号为"Shift_Left"，那么在每个时钟上升沿到来时，数据从 Q0 传递到 Q1，Q1 传递到 Q2，Q2 传递到 Q3，同时 Q3 传递到一个辅助输出，比如说 Q3_out。这样就完成了左移一位的操作。

右移操作： 如果控制信号为"Shift_Right"，那么在每个时钟上升沿到来时，数据从 Q3 传递到 Q2，Q2 传递到 Q1，Q1 传递到 Q0，同时 Q0 传递到一个辅助输出，比如说 Q0_out。这样就完成了右移一位的操作。

真值表

mode	d	Q1	Q2	Q3	Q4	Q ⁿ 1	Q ⁿ 2	Q ⁿ 3	Q ⁿ 4
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1

0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

逻辑方程


激励方程

$$D_0 = D\bar{M} + \bar{M}y_1$$
$$D_1 = y_0M + \bar{M}y_2$$
$$D_2 = \bar{y}_1M + \bar{M}y_3$$
$$D_3 = \bar{y}_2M + \bar{M}d$$

次态方程

$$D_3^{n+1} = D_3$$
$$D_2^{n+1} = D_2$$
$$D_1^{n+1} = D_1$$
$$D_0^{n+1} = D_0$$

电路图

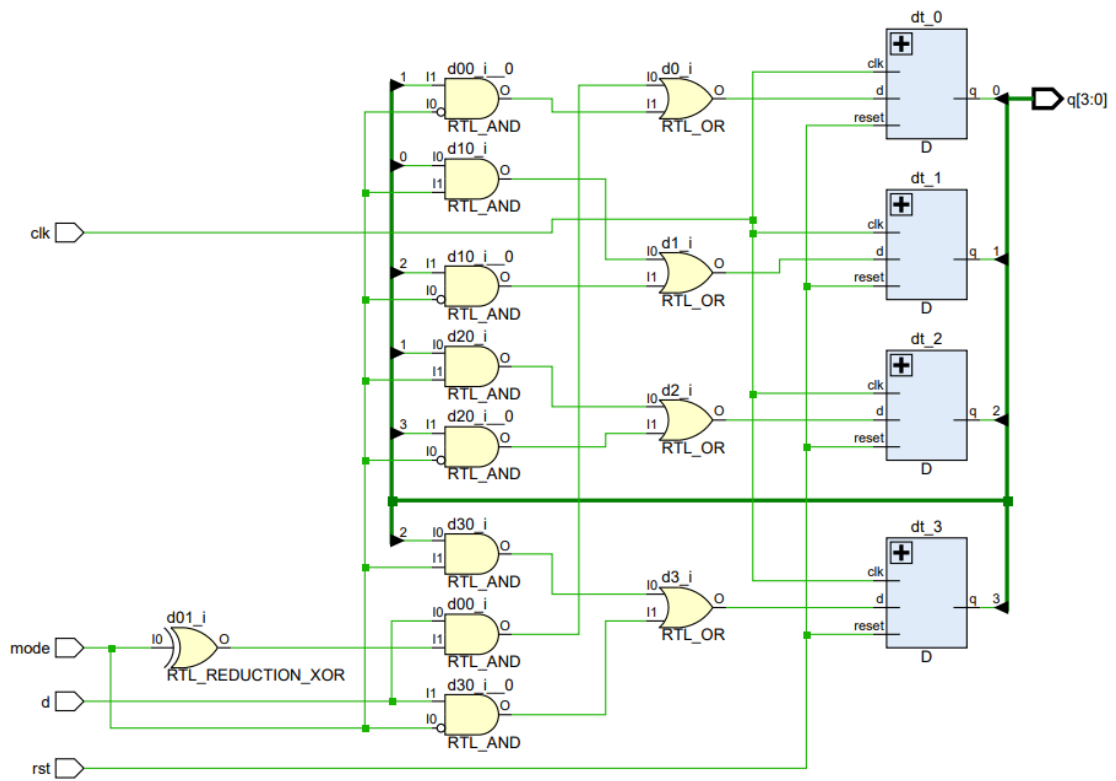

Verilog 代码实现

```

module lr_reg(
    input clk,
    input rst,
    input d,
    input mode,
    output [3:0] q
);
    wire d0, d1, d2, d3;
    assign d0 = (d & ~mode) | (~mode & q[1]);
    assign d1 = (q[0] & mode) | (~mode & q[2]);
    assign d2 = (q[1] & mode) | (~mode & q[3]);
    assign d3 = (q[2] & mode) | (~mode & d);
    D dt_0(clk, rst, d0, q[0]);
    D dt_1(clk, rst, d1, q[1]);
    D dt_2(clk, rst, d2, q[2]);
    D dt_3(clk, rst, d3, q[3]);
endmodule

```



```

module D(
    input clk,
    input reset,
    input d,
    output reg q
);
always @(posedge clk or posedge reset)
begin
    if(reset) q<=0;
    else q<=d;
end
endmodule

```

实验结果与仿真结果

系统主页

公告信息

教学课件

实验列表

实验面板

作业上传

实验名称: 无

FPGA编译

停止运行

切换HTML5模式

清空面板

面板设置

面板操作

面板全屏

导入实验

导出实验

分享实验

隐藏组件面板

```

graph LR
    D[D] --> FPGA[FPGA (自定义引脚)]
    I[I] --> FPGA
    J[J] --> FPGA
    Switch[开关 手动] --> FPGA
    FPGA -- q --> Display[4b0010]
    
```

器件面板

基础器件 >

实物器件 >

逻辑器件 >

其他 >

系统主页

公告信息

教学课件

实验列表

实验面板

作业上传

实验名称: 无

FPGA烧写

停止运行

切换HTML5模式

清空面板

面板设置

面板操作

面板全屏

导入实验

导出实验

分享实验

隐藏器件面板

0

0

11

101 手动

FPGA (自定义管脚)

FPGA

q

4b0100

器件面板

基础器件

实物器件

逻辑器件

其他